باسمه تعالى

تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي ١



پروژه رایانهای


یکی از مسائل مهم در مورد امنیت شبکههای قدرت، عملکرد پایدار و در محدوده مجاز شبکه در شرایط اضطراری است. بررسی سیستم در شرایط اضطراری (Contingency Analysis) می تواند در سطوح مختلفی صورت پذیرد. یکی از معیارهای متداول برای این بررسی، تحلیل شرایط اضطراری با معیار (n-1) است. مطابق این معیار می بایست با خروج هر یک از تجهیزات از شبکه (به صورت منفرد)، باز هم شبکه به عملکرد عادی و در محدوده مجاز خود ادامه دهد. محدوده مجاز برای ولتاژ باسهای شبکه در شرایط عادی، بازه (n-1) ولتاژ نامی است و محدوده مجاز توانهای انتقالی خطوط نیز بسته به شرایط محیطی، مشخصات خطوط و میزان تولید ژنراتورهای سنکرون برای هر خط به صورت جداگانه محاسبه می شود.

اکنون و با توجه به توضیحات فوق و با شبیهسازی شبکهای که در ادامه معرفی میشود، به این سوالات پاسخ دهید. توجه کنید که برای انجام شبیهسازی میتوانید از هر نرمافزار مناسبی در این زمینه استفاده نمایید.

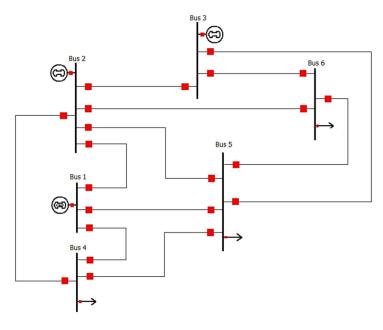- ۱) با انجام پخش بار در شرایط عادی و بدون خروج هیچ یک از تجهیزات شبکه، اندازه یکایی و زاویه ولتاژ همه باسها، توان حقیقی و راکتیو و بررسی راکتیو تولیدی همه ژنراتورها و توان حقیقی، راکتیو و ظاهری عبوری از کلیه خطوط را در سه جدول مجزا گزارش کرده و بررسی نمایید که آیا در این شرایط کلیه حدود شبکه (شامل حد مجاز اندازه ولتاژ باسها، توان راکتیو خروجی ژنراتورها و توان ظاهری عبوری از خطوط) رعایت می گردند یا خیر. چنان چه نقض حدی وجود دارد، آنها را گزارش کرده و سپس با استفاده از ترکیبی از گزینههای زیر طرحی ارائه دهید که کلیه حدود شبکه رعایت شوند؛ به گونهای که طرح پیشنهادی اقتصادی ترین طرح ممکن باشد:
 - تغییر نقطه تنظیمی توان حقیقی ژنراتورهای ۲ یا ۳ (هزینه: صفر)
 - تغییر نقطه تنظیمی مرجع ولتاژ ژنراتورهای ۱ یا ۲ یا ۳ (هزینه: صفر)
- نصب جبران کننده غیر فعال موازی (خازن موازی یا راکتور موازی) در حداکثر سه باس شبکه (هزینه هر جبران کننده موازی را مستقل از ظرفیت آن c دلار در نظر بگیرید)
 - نصب حداکثر یک خط بین دو باس دلخواه شبکه (هزینه نصب خط را 100c دلار در نظر بگیرید)
- ۲) برای طرح پیشنهادی خود در قسمت ۱، با انجام پخش بار در شرایط خروج هر یک از تجهیزات شبکه (منظور از تجهیزات در این مسئله برای سادگی فقط خطوط میباشد)، امنیت شبکه را طبق معیار (n-1) مورد ارزیابی قرار دهید و سناریوهایی که سبب نقض حداقل یکی از حدود می شوند را شناسایی کرده و کلیه حدود نقض شده را گزارش نمایید.
- ۳) (اختیاری) با اصلاح طرح پیشنهادی خود در قسمت ۱ کاری کنید که ضمن اقتصادی ترین بودن، نتایج پخش بار شبکه علاوه بر شرایط عادی، طبق معیار (n-1) نیز در محدوده مجاز خود قرار بگیرند.

در ادامه ساختار و مشخصات شبکه و همچنین محدودیتهای خطوط می آید.

 a_3 توجه: در جدولهای زیر، a_1 معرف رقم یکان، a_2 معرف رقم دهگان، a_3 معرف رقم صدگان و معرف رقم هزارگان شماره دانشجویی a_1 معرف رقم دانشجویی شما ۹۹۱۰۳۵۰۱ باشد، $a_1=0$ معرف رقم عنوان مثال اگر شماره دانشجویی شما ۹۹۱۰۳۵۰۱ باشد، $a_1=0$ باشد، $a_2=0$ باشد، $a_3=0$ باشد، $a_$



Line Data

From Bus	To Bus	R (pu*)	X (pu*)	B (pu*)	MVA Limit
1	2	0.10	0.20	0.04	30
1	4	0.05	0.20	0.04	50
1	5	0.08	0.30	0.06	40
2	3	0.05	0.25	0.06	20
2	4	0.05	0.10	0.02	40
2	5	0.10	0.30	0.04	20
2	6	0.07	0.20	0.05	30
3	5	0.12	0.26	0.05	20
3	6	0.02	0.10	0.02	60
4	5	0.20	0.40	0.08	20
5	6	0.10	0.30	0.06	20

 $^{^*}S_{base} = 100 \text{ MVA}, V_{base} = 230 \text{ kV}$

Bus Data

Bus Number	Bus Type	Scheduled Voltage (pu*)	P _{gen} (MW)	Q _{gen} (MVAr)	Q _{gen} (MVAr)	P _{load} (MW)	Q _{load} (MVAr)
1	Slack	1.00		-100	100	0	0
2	PV	$\frac{105-a_4}{100}$	50	-100	100	0	0
3	PV	$\frac{105 - a_4}{100}$	60	-100	100	0	0
4	PQ		0			70	$70 - 5a_1$
5	PQ		0			70	$70 - 5a_2$
6	PQ		0			70	$70 - 5a_3$

 $^{^*}V_{base} = 230 \text{ kV}$